

```
module RAM_16x8_ex1 (clk, addr, RW, i_data, o_data);

    input clk;
    input [3:0] addr;
    input RW;
    input [7:0] i_data;
    output reg[7:0] o_data;

    reg [7:0] Mem [0:15];

    always @ (posedge clk)
        if (RW)
            Mem[addr] <= i_data;
        else
            o_data <= Mem[addr];

endmodule
```

```

module RAM_16x8_ex1_testbench();

    reg clk;
    reg [3:0] address;
    reg RW_enable;
    reg [7:0] data_in;
    wire [7:0] data_out;

    RAM_16x8_ex1 ram1 (
        .clk(clk),
        .addr(address),
        .RW(RW_enable),
        .i_data(data_in),
        .o_data(data_out));

    initial begin
        $display("RAM test bench.");

        clk = 1;
        #10 RW_enable = 1;
        address = 0;
        data_in = 8'haa; //1010 1010
        #10 address = 7;
        data_in = 8'h55; //0101 0101

        #10 RW_enable = 0;
        #10 $display($time, "   Mem[%d] = %h", address, data_out);
        #10 address = 0;
        #10 $display($time, "   Mem[%d] = %h", address, data_out);
        #10 address = 1;
        #10 $display($time, "   Mem[%d] = %h", address, data_out);

        #10 RW_enable = 1;
        address = 1;
        data_in = 8'h2a; //0010 1010


        #10 RW_enable = 0;
        #10 $display($time, "   Mem[%d] = %h", address, data_out);

        #200 $finish;
    end

    always begin
        #5 clk = ~clk;
    end

endmodule

```

 

RAM test bench.

```
#      40 Mem[ 7] = 55
#      60 Mem[ 0] = aa
#      80 Mem[ 1] = xx
#     110 Mem[ 1] = 2a
```